

Distribuição de Energia Elétrica


Modelos de linhas de distribuição

Lucas S Melo

Universidade Federal do Ceará

Maio de 2017

Modelo exato de linha de distribuição

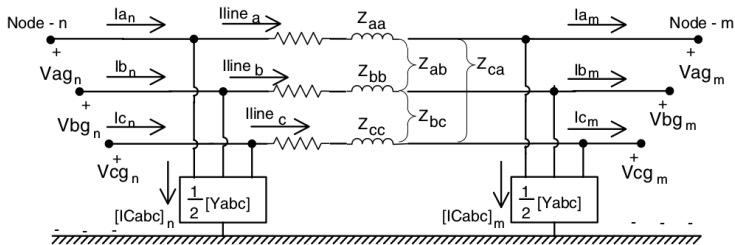

Aplicando *Lei de Kirchoff* das correntes:


$$\begin{bmatrix} I_{line\ a} \\ I_{line\ b} \\ I_{line\ c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix}_m + \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} y_{aa} & y_{ab} & y_{ac} \\ y_{ba} & y_{bb} & y_{bc} \\ y_{ca} & y_{cb} & y_{cc} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix}_m \quad (1)$$

Modelo exato de linha de Distribuição

De maneira condensada podemos escrever:

$$\mathbf{I}_{\text{line abc}} = \mathbf{I}_{\text{abc}m} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{\text{abc}} \cdot \mathbf{V}_{\text{abc}m} \quad (2)$$

Modelo exato de linha de Distribuição

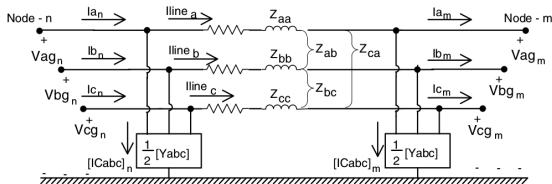

Agora aplicando *Lei de Kirchoff* das tensões:

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix}_n = \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix}_m + \begin{bmatrix} z_{aa} & z_{ab} & z_{ac} \\ z_{ba} & z_{bb} & z_{bc} \\ z_{ca} & z_{cb} & z_{cc} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Iline_a \\ Iline_b \\ Iline_c \end{bmatrix} \quad (3)$$

Condensando a notação:

$$\mathbf{V}_{abcn} = \mathbf{V}_{abcm} + \mathbf{Z}_{abc} \cdot \mathbf{Iline}_{abcm} \quad (4)$$

Modelo exato de linha de Distribuição

Agora, de posse da expressão de $\mathbf{I}_{line_{abc}}$, aplica-se na equação das tensões:

$$\mathbf{V}_{abcn} = \mathbf{V}_{abcm} + \mathbf{Z}_{abc} \cdot \left\{ \mathbf{I}_{abcm} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \cdot \mathbf{V}_{abcm} \right\} \quad (5)$$

Organizando os termos:

$$\mathbf{V}_{abcn} = \left\{ \mathbf{U} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Z}_{abc} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \right\} \mathbf{V}_{abcm} + \mathbf{Z}_{abc} \cdot \mathbf{I}_{abcm} \quad (6)$$

Em que:

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Modelo exato de linha de distribuição

$$\mathbf{V}_{abcn} = \left\{ \mathbf{U} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Z}_{abc} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \right\} \mathbf{V}_{abcm} + \mathbf{Z}_{abc} \cdot \mathbf{I}_{abcm} \quad (8)$$

Escrevendo na forma geral:

$$\mathbf{V}_{abcn} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{V}_{abcm} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{I}_{abcm} \quad (9)$$

Com:

$$\mathbf{a} = \mathbf{U} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Z}_{abc} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \quad (10)$$

$$\mathbf{b} = \mathbf{Z}_{abc} \quad (11)$$

Modelo exato de linha de distribuição

Da mesma forma a corrente de saída no nó n é dada por:

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix}_n = \begin{bmatrix} Iline_a \\ Iline_b \\ Iline_c \end{bmatrix}_m + \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} y_{aa} & y_{ab} & y_{ac} \\ y_{ba} & y_{bb} & y_{bc} \\ y_{ca} & y_{cb} & y_{cc} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix}_n \quad (12)$$

Ou seja:

$$\mathbf{I}_{abcn} = \mathbf{Iline}_{abcm} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \cdot \mathbf{V}_{abcn} \quad (13)$$

Substituindo a expressão de \mathbf{Iline}_{abcm} na expressão acima:

$$\mathbf{I}_{abcn} = \mathbf{I}_{abcm} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \cdot \mathbf{V}_{abcm} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \cdot \mathbf{V}_{abcn} \quad (14)$$

Modelo exato de linha de Distribuição

Dada a expressão:

$$\mathbf{I}_{abcn} = \mathbf{I}_{abcm} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \cdot \mathbf{V}_{abcm} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \cdot \mathbf{V}_{abcn} \quad (15)$$

Substituindo o valor de \mathbf{V}_{abcn} , facamos com:

$$\mathbf{I}_{abcn} = \mathbf{I}_{abcm} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \cdot \mathbf{V}_{abcm} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \cdot \{\mathbf{a} \cdot \mathbf{V}_{abcm} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{I}_{abcm}\} \quad (16)$$

Agrupando os termos:

$$\mathbf{I}_{abcn} = \left\{ \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} [\mathbf{U} + \mathbf{a}] \right\} \mathbf{V}_{abcm} + \left\{ \mathbf{U} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \cdot \mathbf{b} \right\} \mathbf{I}_{abcm} \quad (17)$$

Modelo exato de linha de Distribuição

$$\mathbf{I}_{abc_n} = \left\{ \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} [\mathbf{U} + \mathbf{a}] \right\} \mathbf{V}_{abc_m} + \left\{ \mathbf{U} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \cdot \mathbf{b} \right\} \mathbf{I}_{abc_m} \quad (18)$$

A forma geral fica:

$$\mathbf{I}_{abc_n} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{V}_{abc_m} + \mathbf{d} \cdot \mathbf{I}_{abc_m} \quad (19)$$

$$\mathbf{c} = \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} [\mathbf{U} + \mathbf{a}] \quad (20)$$


$$\mathbf{d} = \mathbf{U} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \cdot \mathbf{b} \quad (21)$$

Modelo exato de linha de Distribuição

Acoplando as equações de tensão e corrente em forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_{abcn} \\ \mathbf{I}_{abcn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{b} \\ \mathbf{c} & \mathbf{d} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{V}_{abcm} \\ \mathbf{I}_{abcm} \end{bmatrix} \quad (22)$$

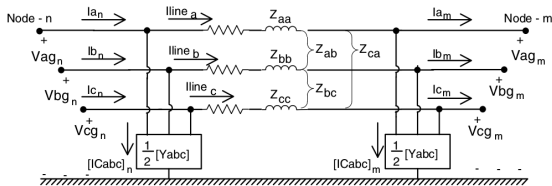Essa expressão é bem semelhante a forma de quadripolos, utilizada na modelagem de sistemas de **transmissão**, mas diferente deste, os elementos da matriz, que multiplica as correntes e tensões na carga, também são matrizes.



Modelo exato de linha de distribuição

Também é possível obter as tensões e correntes no nó m , ou seja na fonte, a partir da mesma expressão:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_{abc m} \\ \mathbf{I}_{abc m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{b} \\ \mathbf{c} & \mathbf{d} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{V}_{abc n} \\ \mathbf{I}_{abc n} \end{bmatrix} \quad (23)$$

Como, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{d} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{I}$, então é possível escrever:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_{abc m} \\ \mathbf{I}_{abc m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{d} & -\mathbf{b} \\ -\mathbf{c} & \mathbf{a} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{V}_{abc n} \\ \mathbf{I}_{abc n} \end{bmatrix} \quad (24)$$

Modelo exato de linha de distribuição

Desenvolvendo a expressão anterior:

$$\mathbf{V}_{abc_m} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{V}_{abc_n} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{I}_{abc_n} \quad (25)$$

$$\mathbf{I}_{abc_m} = -\mathbf{c} \cdot \mathbf{V}_{abc_n} + \mathbf{d} \cdot \mathbf{I}_{abc_n} \quad (26)$$

Modelo exato de linha de distribuição

Em algumas situações é necessário calcular as tensões no nó m (carga) em função das tensões no nó n (fonte) e das correntes que entram no nó m (carga). Isso é possível de ser feito isolando o termo $V_{abc m}$ na equação que dá o valor de $V_{abc n}$. Veja:

$$V_{abc n} = \mathbf{a} \cdot V_{abc m} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{I}_{abc m} \quad (27)$$

$$V_{abc m} = \mathbf{a}^{-1} \cdot \{V_{abc n} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{I}_{abc m}\} \quad (28)$$

Logo:

$$V_{abc m} = \mathbf{A} \cdot V_{abc n} - \mathbf{B} \cdot \mathbf{I}_{abc m} \quad (29)$$

Em que:

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}^{-1} \quad (30)$$

Modelo exato de linha de distribuição


Exercício

Uma carga equilibrada com potência de 6.000 kVA, tensão nominal de 12,47kV e fator de potência 0,9 indutivo está conectada no nó m de uma linha de distribuição trifásica de 10.000 pés.

Determine as matrizes **a**, **b**, **c**, **d**. Usando as matrizes determine as tensões no nó fonte **n** e as correntes que fluem na linha.

Modelo modificado de linha de distribuição

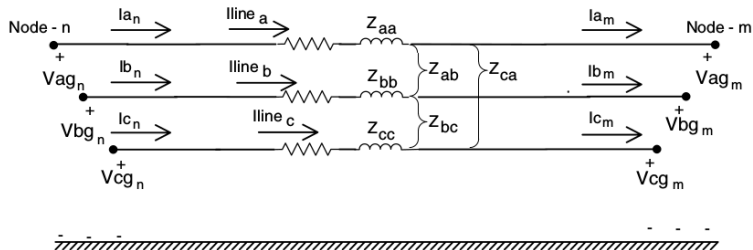Em alguns casos a admitância em derivação da linha de distribuição é tão pequena que pode ser desprezada, conforme mostrado na Figura:



Modelo modificado de linha de distribuição

Para este caso, as matrizes do modelo de linhas de distribuição ficam:

Modelo Exato

$$\mathbf{a} = \mathbf{U} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Z}_{abc} \cdot \mathbf{Y}_{abc}$$

$$\mathbf{b} = \mathbf{Z}_{abc}$$

$$\mathbf{c} = \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} [\mathbf{U} + \mathbf{a}]$$

$$\mathbf{d} = \mathbf{U} + \frac{1}{2} \cdot \mathbf{Y}_{abc} \cdot \mathbf{b}$$

Modelo Modificado

$$\mathbf{a} = \mathbf{U}$$

$$\mathbf{b} = \mathbf{Z}_{abc}$$

$$\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{d} = \mathbf{U}$$

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{Z}_{abc}$$

Modelo modificado de linha de Distribuição


Até aqui, considerou-se somente a matriz das tensões fase-neutro de um sistema.

Caso tenhamos, por exemplo, um sistema do tipo delta a três condutores, seria necessário calcular as tensões fase-fase.

Mas uma vez que é possível calcularmos o sistema fase-neutro equivalente, as equações desenvolvidas até aqui continuam válidas.

Modelo modificado de linha de Distribuição

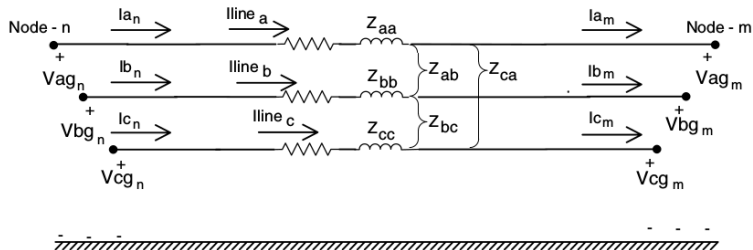Por exemplo, em termos de tensões fase-fase teríamos:



$$\begin{bmatrix} V_{ab} \\ V_{bc} \\ V_{ca} \end{bmatrix}_n = \begin{bmatrix} V_{ab} \\ V_{bc} \\ V_{ca} \end{bmatrix}_m + \begin{bmatrix} \Delta V_a \\ \Delta V_b \\ \Delta V_c \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \Delta V_b \\ \Delta V_c \\ \Delta V_a \end{bmatrix} \quad (32)$$

Modelo modificado de linha de Distribuição

Em que:

$$\begin{bmatrix} \Delta V_a \\ \Delta V_b \\ \Delta V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{aa} & z_{ab} & z_{ac} \\ z_{ba} & z_{bb} & z_{bc} \\ z_{ca} & z_{cb} & z_{cc} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Iline_a \\ Iline_b \\ Iline_c \end{bmatrix} \quad (33)$$

Expandindo a equação da queda das tensões de linha:

$$V_{ab_n} = V_{ab_m} + \Delta V_a - \Delta V_b \quad (34)$$

Seguindo este raciocínio, temos que:

$$V_{ab_n} = V_{an_n} - V_{bn_n} \quad (35)$$

$$V_{ab_m} = V_{an_m} - V_{bn_m} \quad (36)$$

Então:

$$V_{an_n} - V_{bn_n} = V_{an_m} - V_{bn_m} + \Delta V_a - \Delta V_b \quad (37)$$

Modelo modificado de linha de Distribuição

$$V_{an_n} - V_{bn_n} = V_{an_m} - V_{bn_m} + \Delta V_a - \Delta V_b \quad (38)$$

Dividindo esta equação em duas partes:

$$V_{an_n} = V_{an_m} + \Delta V_a \quad (39)$$

$$V_{bn_n} = V_{bn_m} + \Delta V_b \quad (40)$$

Dessa forma, é possível trabalharmos com tensões equivalentes fase-neutro em sistemas delta a três condutores.

Isso é importante pois, as técnicas de análise se tornam gerais tanto para sistemas estrela a quatro condutores, quanto para sistemas delta a três condutores.